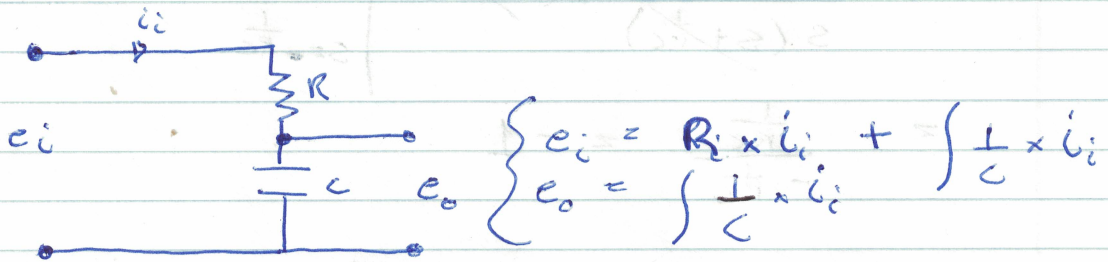


## Circuito RC



$$E_i(s) = R I(s) + \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{s} I(s)$$

$$\frac{e_o}{e_i} = ?$$


$$E_o(s) = \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{s} I(s)$$

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{\frac{I(s)}{sC}}{R I(s) + \frac{I(s)}{sC}} \quad \times \frac{\cancel{R}}{\cancel{R}} \quad \times \frac{sC}{sC}$$

$$= \frac{1}{RCs + 1}$$

$$= \frac{1}{1 + RCs} \quad \times \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}} \quad \times \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC}}$$
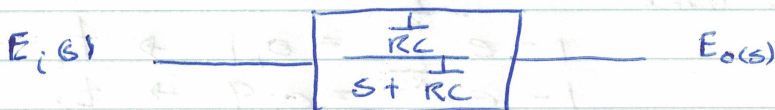
$$= \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC} + s} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$



if  $e_i = 1 \text{ volt} \Rightarrow I(s) = \frac{1}{s}$

$$E_o(s) = \frac{1}{s} \times \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC} + s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$A = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} \Big|_{s=0} = 1$$

$$B = \frac{\frac{1}{RC}}{s(s + \frac{1}{RC})} \cdot (s + \frac{1}{RC}) \Big|_{s = -\frac{1}{RC}}$$

$$= + \frac{\frac{1}{RC}}{-\frac{1}{RC}} = -1$$

$$\therefore E_o(s) = \frac{1}{s} + \frac{-1}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}$$

$$e_o(t) = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}; \tau = RC; t \geq 0$$

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} = 1$$

$\tau = ?$

$$e_o(t) = \frac{1}{RC} - 1$$

$$\cancel{1 - e^{-\frac{t}{RC}}} = \cancel{e^{-1}} \quad \cancel{e^{-\frac{t}{RC}}} = \cancel{e^{-1}}$$

$$-\frac{t}{RC} = -1 \Rightarrow t = RC = \tau$$

$t_r = ?$  rise time


$$1 - e^{-\frac{t}{RC}} = 0,1 \rightarrow t_1$$

$$1 - e^{-\frac{t}{RC}} = 0,9 \rightarrow t_2$$

$$t_r = t_2 - t_1$$

$t_s = ?$  setting time

$$t_s = 4\tau = 4RC \quad \text{or} \quad |E_o(t_s) - 1| = \tau$$

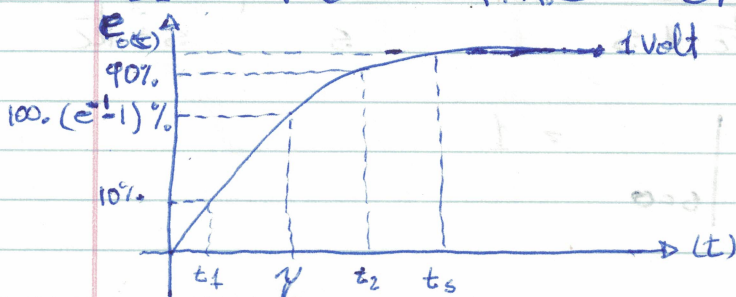

$$(1 - e^{-\frac{t_s}{RC}}) - 1 = RC$$

$$-\frac{1}{RC} t_s = \ln(RC)$$